




TE606 - Conception de systèmes numériques

Didier Meier

didier.meier@intervenants.efrei.net

2021-2022

 

1

Objectifs du module

- Concevoir et analyser un circuit logique (séquentiel et combinatoire) et un graphe d'état puis en réaliser les simulations et les synthèses sur un composant programmable
- Distinguer les cas d'utilisation d'un composant programmable par rapport aux CPU/GPU/ASIC/MCU
- Configurer un FPGA et connaître les différentes étapes d'un outil d'EDA
- Décrire, simuler et synthétiser un système combinatoire et séquentiel à l'aide du langage de description VHDL
- Appliquer les règles essentielles de conception d'un circuit logique
- Maîtriser les techniques essentielles d'optimisation des composants programmables

2

Sommaire – conception numérique

- 1^{ère} partie : des systèmes numériques aux composants à architectures programmables (CM : env. 5h)
 - Rappel des définitions systèmes combinatoires, séquentiels, synchrones, asynchrones... vers des structures génériques
 - De l'architecture générique d'un système séquentiel synchrone à l'architecture d'un composant programmable : PLD et CPLD
 - Evolution des architectures CPLD vers les architectures FPGA
- 2^{ème} partie : l'utilisation d'un langage de description matériel pour la simulation et la synthèse de systèmes numériques : le VHDL (CM : env. 4h)
 - Première approche : synthèse VHDL d'un automate
 - Introduction au langage VHDL
 - Structure du langage VHDL
 - Signaux, variables et processus en VHDL
 - Typage des objets en VHDL

Septembre 2021

3

3

Sommaire – conception numérique

- 3^{ème} partie : comment décrire, synthétiser et simuler en VHDL des systèmes numériques combinatoires et séquentiels (env. 2 → 3 CTP de 3h chacun)
 - Logique combinatoire
 - Logique séquentielle
- 4^{ème} partie : optimisation des systèmes numériques sur composants programmable ; architectures et langage VHDL (CM : env. 1h)
 - Performance
- 5^{ème} partie : conception, simulation et synthèse d'un microcontrôleur à l'aide du VHDL dans un composant à architecture programmable (PRJ : env. 9h)
 - Présentation du sujet et du fonctionnement cible
 - Conception théorique de l'architecture
 - Synthèse en VHDL
 - Réalisation des simulations (testbench) en VHDL

Septembre 2021

4

4



5^{ème} partie : Projet

Conception, simulation et synthèse d'un microcontrôleur à l'aide du VHDL dans un composant à architecture programmable

Septembre 2021

5


5

Présentation générale de l'architecture cible

- L'objectif de ce projet consiste à réaliser un cœur de microcontrôleur intégrant :
 - Une unité de traitements arithmétiques et logiques
 - Des mémoires internes de calcul
 - Une mémoire d'instructions
- Ce cœur de microcontrôleur fonctionnera sur 4 bits codés en naturel signé pour les entrées et sur 8 bits codés en binaire naturel signé pour les sorties et les mémoires internes.
- A partir d'opérations de base, il est possible de réaliser l'ensemble des fonctions logiques et des opérations arithmétiques à l'aide d'automates (successions d'instructions).
 - Les fonctions plus « complexes » n'étant qu'une succession de fonctions simples avec parfois la mémorisation de résultats intermédiaires.
 - Il est donc nécessaire d'adjoindre à la structure de base
 - ✓ une mémoire interne permettant de stocker des résultats intermédiaires
 - ✓ Une mémoire interne permettant de stocker les instructions successives à réaliser
- Les derniers travaux consisteront à réaliser trois automates et de les implémenter dans la mémoire d'instructions.
 - Pour cette dernière partie, vous serez amenés à implémenter les trois automates permettant de piloter l'UAL afin de réaliser les fonctions choisies.

Octobre 2021

6

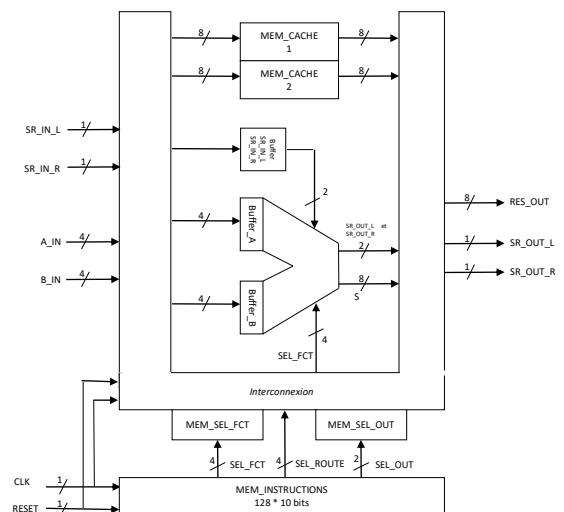

6

Fonctions réalisées par l'UAL

SEL_FCT[3]	SEL_FCT[2]	SEL_FCT[1]	SEL_FCT[0]	Significations
0	0	0	0	nop (no operation) S = 0 SR_OUT_L = 0 et SR_OUT_R = 0
0	0	0	1	S = Déc. droite A sur 4 bits (avec SR_IN_L) SR_IN_L pour le bit entrant et SR_OUT_R pour le bit sortant
0	0	1	0	S = Déc. gauche A sur 4 bits (avec SR_IN_R) SR_IN_R pour le bit entrant et SR_OUT_L pour le bit sortant
0	0	1	1	S = Déc. droite B sur 4 bits (avec SR_IN_L) SR_IN_L pour le bit entrant et SR_OUT_R pour le bit sortant
0	1	0	0	S = Déc. gauche B sur 4 bits (avec SR_IN_R) SR_IN_R pour le bit entrant et SR_OUT_L pour le bit sortant
0	1	0	1	S = A * B multiplication binaire SR_OUT_L = 0 et SR_OUT_R = 0
0	1	1	0	S = A + B addition binaire avec SR_IN_R comme retenue d'entrée SR_OUT_L = 0 et SR_OUT_R = 0
0	1	1	1	S = A + B addition binaire sans retenue d'entrée SR_OUT_L = 0 et SR_OUT_R = 0
1	0	0	0	S = A - B soustraction binaire SR_OUT_L = 0 et SR_OUT_R = 0
1	0	0	1	S = A SR_OUT_L = 0 et SR_OUT_R = 0
1	0	1	0	S = B SR_OUT_L = 0 et SR_OUT_R = 0
1	0	1	1	S = not A SR_OUT_L = 0 et SR_OUT_R = 0
1	1	0	0	S = not B SR_OUT_L = 0 et SR_OUT_R = 0
1	1	0	1	S = A and B SR_OUT_L = 0 et SR_OUT_R = 0
1	1	1	0	S = A or B SR_OUT_L = 0 et SR_OUT_R = 0
1	1	1	1	S = A xor B SR_OUT_L = 0 et SR_OUT_R = 0

Octobre 2021

7

7

Les mémoires

- Les mémoires Buffer_A et Buffer_B
 - Les mémoires Buffer_A, Buffer_B permettent de stocker les données directement liées au cœur de l'UAL, c'est-à-dire à la sous-fonction arithmétique et logique.
 - Elles seront chargées (activées sur front montant de l'entrée clk) suivant les valeurs de l'entrée SEL_ROUTE
- Les mémoires MEM_SR_IN_L et MEM_SR_IN_R permettent de stocker les valeurs des retenues d'entrées.
 - Elles sont systématiquement mémorisées à chaque front montant de l'horloge CLK
- La mémoire MEM_SEL_FCT permet de mémoriser la fonction arithmétique ou logique à réaliser.
 - Elle est systématiquement chargée à chaque front montant d'horloge.
- Les mémoires MEM_CACHE_1 et MEM_CACHE_2
 - Les mémoires MEM_CACHE_1 et MEM_CACHE_2 permettent de stocker les données des entrées A_IN et B_IN ou les résultats intermédiaires de la sortie S, c'est-à-dire à la sortie de la sous-fonction arithmétique et logique.
 - ✓ Il est à noter que les sorties SR_OUT_L et SR_OUT_R ne peuvent pas être mémorisées.
 - ✓ Ces deux mémoires seront chargées (activées sur front montant de l'entrée CLK) suivant les valeurs de l'entrée SEL_ROUTE
- La mémoire MEM_SEL_OUT
 - La mémoire MEM_SEL_OUT permet de stocker les données de l'entrée SEL_OUT.
 - Elle est systématiquement chargée à chaque front montant de l'horloge CLK
- La mémoire MEM_INSTRUCTIONS
 - La mémoire MEM_INSTRUCTIONS permet de stocker les instructions successives à réaliser
 - Son pointeur est systématiquement indenté à chaque front montant de l'horloge CLK
- SEL_ROUTE permet de définir le transfert de données qui sera effectué lors du prochain cycle horloge (prochain front montant de l'horloge).
 - Elle ne doit donc pas être mémorisée comme MEM_SEL_FCT et MEM_SEL_OUT

Octobre 2021

8

8

Les interconnexions et le routage des données

SEL_ROUTE[3]	SEL_ROUTE[2]	SEL_ROUTE[1]	SEL_ROUTE[0]	Significations
0	0	0	0	Stockage de l'entrée A_IN dans Buffer_A
0	0	0	1	Stockage de l'entrée B_IN dans Buffer_B
0	0	1	0	Stockage de S dans Buffer_A (4 bits de poids faibles)
0	0	1	1	Stockage de S dans Buffer_B (4 bits de poids faibles)
0	1	0	0	Stockage de S dans Buffer_A (4 bits de poids forts)
0	1	0	1	Stockage de S dans Buffer_B (4 bits de poids forts)
0	1	1	0	Stockage de S dans MEM_CACHE_1
0	1	1	1	Stockage de S dans MEM_CACHE_2
1	0	0	0	Stockage de MEM_CACHE_1 dans Buffer_A (4 bits de poids faibles)
1	0	0	1	Stockage de MEM_CACHE_1 dans Buffer_B (4 bits de poids faibles)
1	0	1	0	Stockage de MEM_CACHE_1 dans Buffer_A (4 bits de poids forts)
1	0	1	1	Stockage de MEM_CACHE_1 dans Buffer_B (4 bits de poids forts)
1	1	0	0	Stockage de MEM_CACHE_2 dans Buffer_A (4 bits de poids faibles)
1	1	0	1	Stockage de MEM_CACHE_2 dans Buffer_B (4 bits de poids faibles)
1	1	1	0	Stockage de MEM_CACHE_2 dans Buffer_A (4 bits de poids forts)
1	1	1	1	Stockage de MEM_CACHE_2 dans Buffer_B (4 bits de poids forts)

SEL_OUT[1]	SEL_OUT[0]	Significations
0	0	Aucune sortie : RES_OUT = 0
0	1	RES_OUT = MEM_CACHE_1
1	0	RES_OUT = MEM_CACHE_2
1	1	RES_OUT = S


Octobre 2021

9

9

Synchronisation temporelle

- Le diagramme ci-contre présente le fonctionnement temporel que devra respecter le montage
 - En cas de pilotage externe (sans mémoire d'instructions) pour tests
 - En interne avec la mémoire d'instructions
- Les composants externes utilisant cette UAL modifient les valeurs des entrées sur les fronts descendants de l'horloge CLK
 - Au prochain front montant, l'UAL exécute les instructions.
 - Les résultats sont lus lors du front descendant suivant (tout en indiquant la nouvelle fonction à réaliser).
- L'entrée RESET permet d'initialiser de manière asynchrone toutes les mémoires à 0

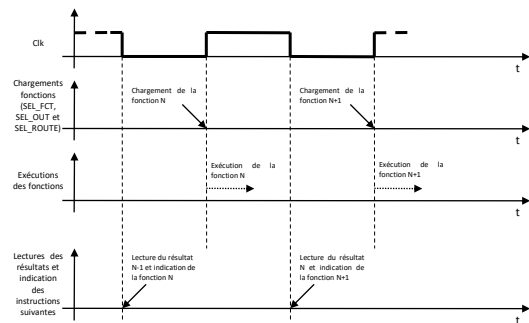

Octobre 2021

10

10

Les instructions à coder pour tests et validations

- Vous aurez à implémenter 3 fonctions spécifiques dans la mémoire à instructions :
 - 1) $RES_OUT_1 = (A \text{ mult. } B)$ (*RES_OUT_1 sur 8 bits*)
 - 2) $RES_OUT_2 = (A \text{ add. } B) \text{ xnor } A$ (*xnor sur les 4 bits de poids faibles – RES_OUT_2 sur 4 bits*)
 - 3) $RES_OUT_3 = (A_0 \text{ and } B_1) \text{ or } (A_1 \text{ and } B_0)$ (*RES_OUT_3 sur le bit de poids faible*)
- On considère les entrées A, B, SR_IN_L et SR_IN_R stables toute la durée du calcul :
 - Ce qui, en réalité, ne sera pas toujours le cas...
- La sortie RES_OUT restera à 0 tant que le résultat final du calcul ne sera pas disponible (pas de résultats intermédiaires sur RES_OUT)
 - Une fois le résultat calculé, il sera maintenu sur la sortie RES_OUT jusqu'au prochain lancement du calcul
 - ✓ Pour les tests sur la carte FPGA, un signal spécifique sera également passé de 0 (calcul en cours) à 1 (calcul terminé) pour indiquer que le résultat RES_OUT est disponible


Octobre 2021

11

11

Définition de l'environnement de travail

- Environnement de développement et de simulation :
 - EDA Playground
 - Xilinx Vivado 2018.2 (ou version ultérieure)
- Maquette de développement :
 - Carte ARTY de Digilent
 - ✓ Xilinx Artix-35T FPGA
 - La maquette de développement n'est pas nécessaire pour la réalisation du projet
 - ✓ Néanmoins, elle sera utilisée pour réaliser les implémentations lors de la dernière séance de projet

 


Octobre 2021

12

12

Intégration sur la carte de développement ARITY

La carte de développement

 

Callout	Description	Callout	Description	Callout	Description
1	FPGA programming DONE LED	8	User RGB LEDs	15	chipKIT processor reset
2	Shared USB JTAG / UART port	9	User slide switches	16	Pmod connectors
3	Ethernet connector	10	User push buttons	17	FPGA programming reset button
4	MAC address sticker	11	Arduino/chipKIT shield connectors	18	SPI flash memory
5	Power jack for optional external supply	12	Arduino/chipKIT shield SPI connector	19	Artix FPGA
6	Power good LED	13	chipKIT processor reset jumper	20	Micron DDR3 memory
7	User LEDs	14	FPGA programming mode	21	Dialog Semiconductor DA9062 power supply

Octobre 2021


13

13

Intégration sur la carte de développement ARITY

Réalisation de tests sur la carte de développement :

- Fonctionnement à 100 MHz (clk)
- A = B :
 - ✓ SW(3-0) : User slide switches
- SR_IN_L et SR_IN_R = 0 (non utilisés pour le test)
- Reset global :
 - ✓ btn(0) : User push buttons
- Lancement des calculs :
 - ✓ btn(1) : RES_OUT_1
 - ✓ btn(2) : RES_OUT_2
 - ✓ btn(3) : RES_OUT_3
- Résultats de calculs :
 - ✓ 8 leds (LD₇ à LD₀) avec du vert
 - ✓ Résultat disponible : 8^{ème} led (LD₀) avec du rouge (LSB)
 - ✓ SR_OUT_L : 5^{ème} led (LD₃) avec du bleu
 - ✓ SR_OUT_R : 6^{ème} led (LD₂) avec du bleu

 

Octobre 2021

14

14

Description de l'entité globale et fichier de contraintes

- Pour l'implémentation sur FPGA, vous devrez respecter la description de l'entité globale afin que les ports d'entrées et de sorties puissent correspondre avec la carte de développement :
 - La description de l'entité est disponible en téléchargement sur votre espace Moodle
- Afin de permettre de réaliser les tests sur carte FPGA, vous devrez utiliser le fichier de contraintes spécifique à la carte de développement :
 - Le fichier de contraintes est disponible en téléchargement sur votre espace Moodle

Octobre 2021

15

15

Livrables attendus et évaluation

- Définition des livrables (rapports et archives) et résultats attendus (validations)
 - A la fin de la période dédiée à la réalisation du projet, vos résultats seront évalués en combinant :
 - ✓ Une validation technique (intégration du montage dans un composant programmable et réalisation d'une séquence automatique de tests).
 - ✓ Une validation théorique dans l'environnement de développement (à l'aide de vos archives de projets et de votre rapport technique) via différentes simulations.
 - ✓ L'évaluation de votre rapport technique du projet.
 - Il est donc primordial de fournir les différents éléments demandés.
 - ✓ Aucun retard ne sera toléré.
 - ✓ Tout élément manquant lors de la remise des archives pourra nuire à l'évaluation de votre projet.
 - Soyez donc vigilant à respecter scrupuleusement les éléments demandés.
- Livraisons de documents et d'archives
 - A la fin de la période impartie à la réalisation du projet, il vous sera demandé de fournir :
 - ✓ 1 archive ZIP au format « noms_des_élèves_du_binôme ».zip contenant
 - L'ensemble de votre(vos) dossier(s) du projet
 - 1 fichier au format « noms_des_élèves ».txt contenant un résumé de chacune de vos entités en VHDL
 - 1 rapport détaillé du mini-projet au format électronique (.doc ou .pdf).
- L'archive devra être déposée sur Moodle avant la fin du délai de réalisation du projet
 - Aucun retard ne sera toléré
 - Le transfert de ces fichiers par courriel n'est pas accepté

Octobre 2021

16

16



Fin de la partie 5

Fin du module de conception des systèmes
numériques